

Ejercicio #1

A partir del circuito mostrado en la figura obtenga lo siguiente:

- La corriente que pasa por cada una de las resistencias y la carga del capacitor. Considere que el interruptor se encuentra cerrado y el capacitor totalmente cargado.
- Si se abre el interruptor, ¿cuánto tiempo se necesita para que la energía almacenada en el capacitor llegue a $1/e$ de su valor máximo?
- Encuentre una expresión para el voltaje del capacitor durante su carga en término de parámetros conocidos del sistema. ¿Cuál es la constante de tiempo de carga del capacitor?

